

# IO-Link 从站接线说明

创建时间： 2021/04/24 19: 30

作者： [1099023759@qq.com](mailto:1099023759@qq.com)

## 一、前置知识

IO-Link

## 二、网络拓扑图

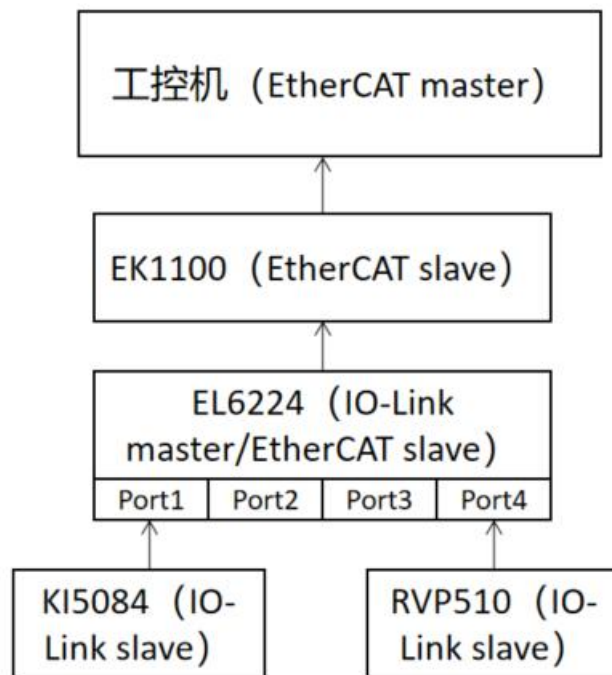


图 1-系统网络拓扑

IO-Link 从站在本 demo 中只要管和 IO-Link 主站的接线即可。

### 三、接线

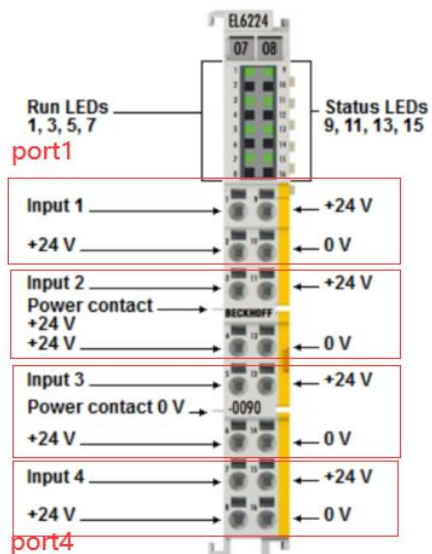


图 2-EL6224 端口图

从站与主站采取三线连接，input，+24V（选一个），0V，对应从站线请查从站手册连接状态

如 port1，input1 接通 io-link 从站信号线，+24V 和 0V 接线断开状态

仅仅+24V 和 0V 接线